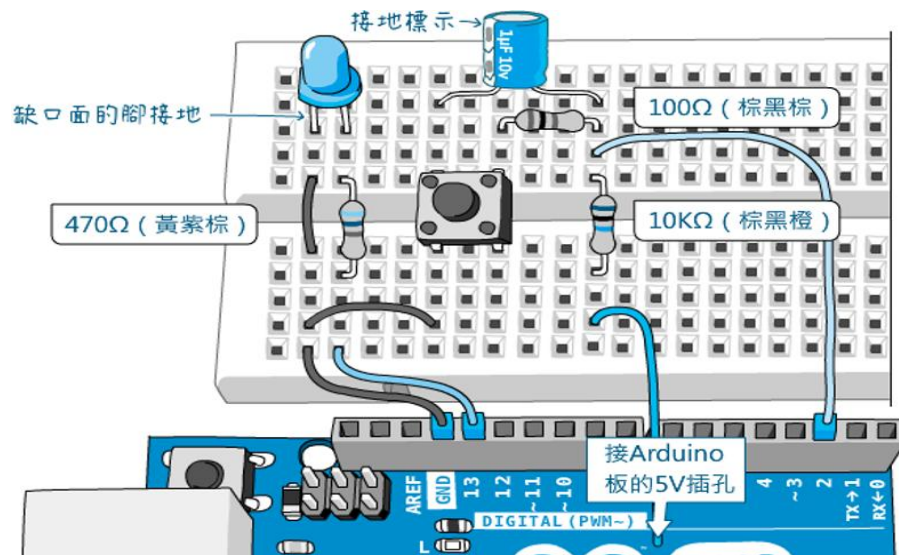


HomeWork #1

1. 請根據下圖，劃出此電路圖？



2. 如何消除彈跳雜訊？

3. 針對電容式觸控開關模組 x4, 如何設計讓同時任兩個或同時任 3 個

即同時任 4 個同時按下才能輸出 1 其餘輸出 0 ？

4. (1)何謂 List,Tuple 及 Dictionary? (2)三者有何不同？

同學繳交作業於隔週 2 PM12:00 前請寄 EMAIL：

kevin.cdj3269@gmail.com